

# ELEKTRONİK ÇAĞI

Ethem KILKIS

## ÖZEL YARI İLETKENLER

Dergimizin evvelki sayılarında bahsettiğim özel yarı iletkenlerin özelliklerini ve çok kullanılan bazı elemanları tanıttığım.

### TRİSTÖR

SCR (Silicon Controlled Rectifier) "tek tarallı akım geçiren kontrol edilebilir redresör" olarak tanımlanabilir.


Cocuk küçük (10 mA) akım ve 0.75 Volt gerilim ile 300 volt 15 amperlik bir elektrik gücünü 1 mili-saniyede kontrol etmek için bu TRİSTÖRÜ kullanıyoruz.

1957 yılında General Elektrik firmasında imal edilen bu özel yarı iletkenle, 1500 voltlu 500 amperlik bir gücü milisaniyelik zamanlarda anahtarlamak mümkün olmuştur.

### Tristörler Hakkında Bilgiler

1- Tristör ile doğru akım kontrol edildiği gibi, alternatif akım da kontrol edilebilir. Fakat üst alternans ya-nı anoda + alternans geldiği zaman iletme geçer. Bu özelliğinden dolayı redresör 'akım doğrultucu' diye de anılır (Şekil 1).

2- iletme geçince iç direnci birkaç Ohm veya daha da azdır.

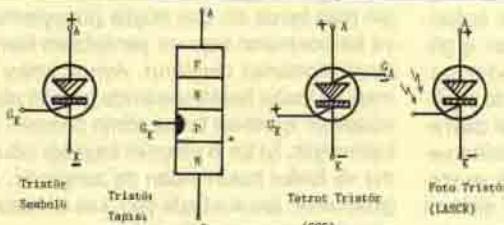

Şekil 1.

3- Kesimde iç direnci yüzlerce Meghom'dur. Tipki bir mekanik anahtar gibidir.

4- Foto Tristör ışık ile iletme geçer (ilerde anlatılacak).

5- PNPN, Silisium yan iletkenlerinden yapılmış dört uçlu bir devre elemanıdır.

6- A anot, K katot, Gk katot geçidi (gate), Ga anot geçidi olarak adlandırılır.

7- Normal tristör'de Ga yoktur, tetrot tristör'de vardır ve gerekince negatif tetikleme ile tristör iletme geçer.

GTO Tristörü (Gate Turn Off Tristörü) ve küçük tristörlerde hızlı ve etkin geçit tetiklemesi ile kesim temin edilir.

kollektör akımı T1'in bazından geçenek daha büyük akımın tristör'den geçişini sağlar. Burada pozitif bir geri besleme dolayısıyla amplifikasyon vardır.

Örnek: Şekil 3'de

$V_G = 0.75 \text{ V}$ , gate tetikleme voltajı.  
 $I_g = 10 \text{ mA}$ . Max. gate tetikleme akımı.

$V_{in} = V_g + 500 \times 10 \text{ mA}$


$V_{in} = 5.75 \text{ V}$  olmalıdır.

SCR çalışınca A-K gerilimi 2 volta düşer.

$$I_a = \frac{300 \cdot 2}{20 \text{ ohm}} = 14.9 \text{ amper}$$

$I_a$  = Tristörden geçen Akım

(Şekil 3).

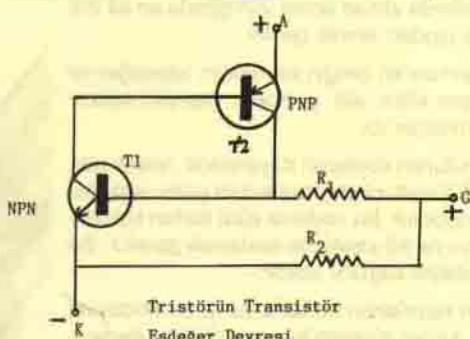


Şekil 2.

8- Gk pozitif tetikleme için kullanılır. Alternatif gerilimin üst yarım dalgasında tristörün iletme geçmesini sağlar (Şekil 2).

9- Tristörün transistör eşdeğer devresinde S anahtarı kapatılıp, Gate'e (geçite) uygulanan gerilim T1'i iletken yapar T1'in kollektör akımı T2'nin bazından geçer, T2'den daha büyük kollektör akımı akar, bu

Göreceği üzere 5,75 volt 10 mA. Geçit kontrolü ile 4500 Wattlık bir DC güç anahtarlanabilmektedir.

10- Gate gerilimi kaldırılınca tristör iletme devam eder. Tristör 3-40

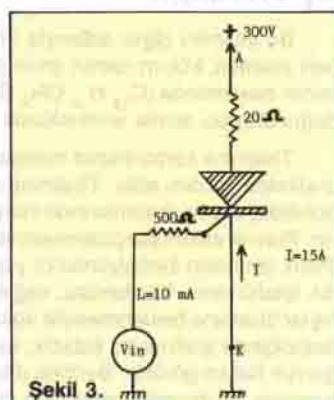

Şekil 3.

milimperlek asgari bir tutma akimi iletimini temin eder. Bu  $I_h$  (hold akimi) altina düşülünce Tristör kesime gider (Şekil 4).

11- Ksım için, UC yöntem, UC Şekil 4- a-Anoda uygulanan gerilim S1 anahtarı ile açılmış. 4-b- Anod Katod arası S2 an anahtarı ile kısa devre edilmeli. (100 mikro saniye tutmak gereklidir). 4-c- Anoda bağlı C Kondansatörü S3 kapatılmak suretiyle tristöre ters bir gerilim uygular, 10 mikrosaniyede tristör kesime geçer.

12- Tristöre iletme geçirmek için katoda nazaran geçide + gerilim vermek en uygun kontrol yöntemidir. Anot-Katod arasındaki gerilim devrime gerilimini geçerse de tristör iletme geçebilir, fakat çok mahzurudur, bozulabilir.


13- AC gerilim uygulanan tristörde her üst + alternans sonunda gerilim 0 volta düşeceğinden iletim otomatik kesilir; çünkü  $I_h = 0$  A. olur.

14- TIC 126 D tristör karakteristiklerini bilgi için veriyorum.

Uygulanabilecek ters gerilim 400 V. Ortalama iletim akımı 7.5 A. Maksimum tepe akımı (tekrarlanmaz) 100 A. iletimde tutma akımı 40 mA. Tetikleme akımı 20 mA. iletimdeki A-K gerilimi 1,4 V. Doyumda akım ani değeri 12 A.


Diğer bazı tristörler

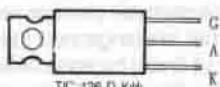TIC 102 D 400 V. 3.2 A.  
TIC 116 D 400 V. 5.0 A.


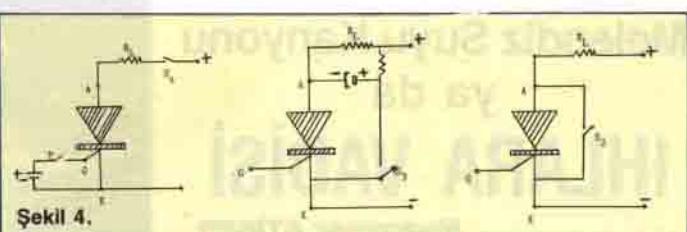
#### Düzelme:

Bilim ve Teknik, Sayı 243, Şubat 1988, sayfa 56, sütun 1, satır 1 a) 0.0 = 1 yerine a) 0.0 = 0 olacaktır.



## ELEKTRONİK PROJELER

Günümüz Türkiye'sinde elektronik sanayii çok büyük gelişmeler içindedir.

Amatörlerin ve amatör faaliyetler içindeki profesyonellerin bu alandaki becerilerini sergilemek ve bu konuda meslek sahipleri arasında iletişim kurulmasını sağlamak için, sizlerin yapıp çalıştırığınız projelerinizi yayinallyamaya başlayacağımızı müjdelerim.

Bu sanayi dalının mütevazı emek-beceri sergilemesi için, ELEKTRONİK ÇAĞI sizlere şimdiden hoş geldiniz der.

Aranan nitelikler:

1. Elektronik projeleriniz sizin tarafınızdan imal edilmiş, amacına uygun çalıştığı denenmiş devreler olmalıdır.

2. Piyasada bulunabilir malzemelerle yapılmış olmalıdır.

3. Şemalar, düzgün, eksiksiz, kullanılan devre elemanları değerleri yazılmış ve bir defter sayfası büyülüüğünde çizilmiş olmalı.

4. Projeler tek transistör birkaç devre elemanı olabildiği gibi, on-onbeş devre elemanından yapılmış olabilir.

## ELEKTRONİK ÇÖPÇATANLIK

Dergimizi izleyenlerin özel elektronik devre ihtiyaçları veya çağışıkları meslek dalı için ihtiyaç duydukları elektronik donanım projelerini imkânlarımız ölçüsünde kendilerine temin edebilmek için ELEKTRONİK ÇÖPÇATANLIK köşesini hizmetinize sunuyoruz.

Şimdije kadar özel mektuplar halinde sürdürmeye olduğum bu yazışmaların bütün okurları ilgilendirmesi nedeniyle bu kararı almış bulunuyorum.

Koşemizden talebi olanların isekleri isim ve adresleriyle (arzu ettikler takdirde) yayınlanacak, ilgilenen okuyucular isterlerse doğrudan yazışabilecekler veya aracılığımızla cevapları dergimizde yayınlamak suretiyle haberleşebileceklerdir. Başarı dileklerimle.

## OKUYUCULARIMA

Alsdori (Almanya) dan Cemal Eker: Projenizi en kısa zamanda yayinallyacağım. 4.7.1987 Gençler Proje Yarışması'ndaki başarıınızı kutluyorum.

Karabük Kartaltepe'den Asım Hekim: İsteğiniz yeri geldikçe cevaplandırılacaktır.

Gemlik'ten Meriç Atasayar: İlginize teşekkürler, proje yarışmasına katılımınızı beklerim.

Manisa-Demirci İmam Hatip'ten Fazıl Aysu: Projeniz çalışır. Yayınlamakta olduğum Tristör ve Tri-

yak hakkındaki bilgileri aldıktan sonra foto sel ile Tristör kontrolü suretiyle daha iyi netice alacağınızı hatırlatırım. Elektronik Meslek Lisesi kitapları ile kendinizi yetiştirebilirsiniz. Başarılar...

Bornova'dan Barbaros Ekmekçi, Bursa'dan Fatih Payat, Antalya'dan Özgür Eken, İzmir'den Hilmi Yavuzer, Keşan'dan Orhun Urut ve diğer okuyuculardan Vecdi Karagülle, Saadettin Kayserlioğlu ve arkadaşı Saltuk Danış: İlginizin devamını dilerim, cevap yazılarm zannederim elinize geçmiştir. Başarılar...