

ELEKTRONİK ÇAĞI

Ethem KILKİŞ

EMPEDANS

(Zahiri Direnç)

Burada genç amatörlere empedans hakkında biraz bilgi vermem gerekecektir.



Doğru akımın uygulandığı devrelerde $I = V/R$ formülündeki gibi akımın amper olarak değeri, devredeki gerilimin volt olarak değerinin devre omik direncine bölümünden elde edilmektedir (Bkz. Şekil 4-a).

Alternatif (Dalgalı) akım devrelerinde ise R (Resistans) direnç değerini, empedans olarak adlandırmak gerekecektir (Bkz. Şekil 4-b). Çünkü devreye uygulanan gerilimin frekansı devre toplam direncinin hesaplanmasımda dikkate alınması gereken en mühim unsurlardır. Devrede mevcut C kondansatör ve L self endüksiyon bobini, frekansın değerine göre değişen miktarda, akan akıma direnç göstermektedir; dolayısıyla devrenin tüm direnci R omik direnç ile XL endüktif reaktans ve XC kapasitif reaktansların vektörel toplamı kadardır (Bkz. Şekil 4-c).


Temmuz 1987 köşe yazımında bu konuya değinmisdim.

MİNİ SÖZLÜK

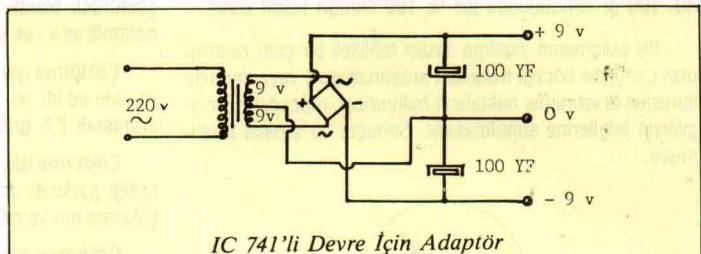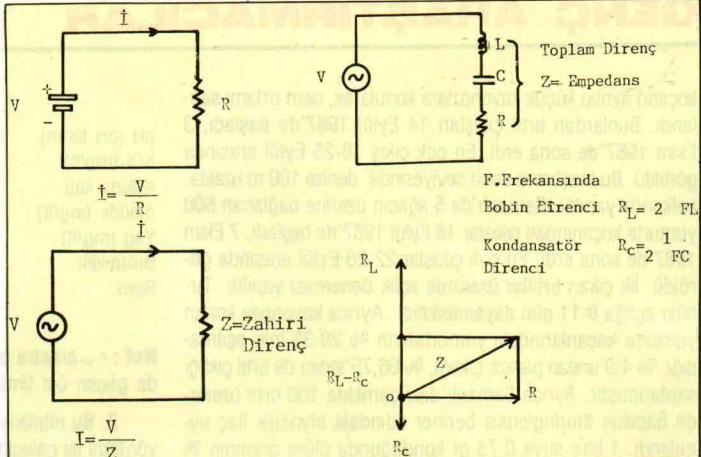- MONOSTABLE** = Tek kararlı (Tek atılım)
- BISTABLE** = Çift kararlı (Salıncak)
- MASTER** = Ağa (Esas devre)
- SLAVE** = Köle (Ağaya tabi olan)
- COUNTER** = Sayıcı (Dijital toplayıcı)
- BINARY** = İkili
- DECIMAL** = Ondalık
- OCTAL** = Sekizlik
- HEXADECIMAL** = Onaltılık (Sayı sistemleri)



IC 741'li Devre İçin Adaptör

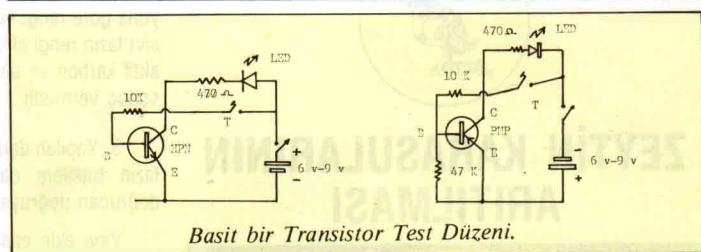

Basit bir Transistor Test Düzenevi.

Sesin kendi bir alternatif gerilimi, dolayısıyla alternatif bir akım sebebidir. Mikrofon devresinin kendi de bir self endüksiyon veya kapasitans unsurudur.

Bu nedenle devre direncini empedans diye tanımlamamız ge-

rekecektir (Empedans uygunluğu, transformatörlerde çok mühimdir; 60 sayıklık gerilime göre sarılan bir trafonun 50 sayıklık Türkiye şebekesinde önce isındığını, dikkat edilmezse yandığını duymuşsunuzdur).

- I/O Input/Output** = Giriş/Çıkış
- MEMORY** = Hafıza
- HYBRID** = Melez (karma)
- LINEAR** = Doğrusal
- ANALOG** = Örneksel
- DIGITAL** = Sayısal
- DELAY** = Gecikme
- COLLECTOR** = Toplayıcı
- EMITTER** = Gönderici
- BASE** = Taban
- LOGICAL SHIFT** = Mantıksal kaydırıcı

- NULL** = Boş
- FF Devrelerindeki bazı kısaltmalar.**
- CK** = Clock
- S** = Set
- R** = Reset
- C** = Clear
- P** = Preset
- D** = Delay
- T** = Toggle (anahtar) (on/off)
- ON** = Var
- OFF** = Yok


OKUYUCUDAN ELEKTRONİK PROJE

Ertan Plevne

18 yaşında İ.T.Ü. Elektrik Müh. öğrencisi
Uzunköprü/EDİRNE

Röle yerine zil, siren vb. bağlanabilir ve çeşitli cihazları röle ile kontrol edebilir.

FOTO DİRENÇ VE TRİSTÖR İLE RÖLE KONTROLÜ

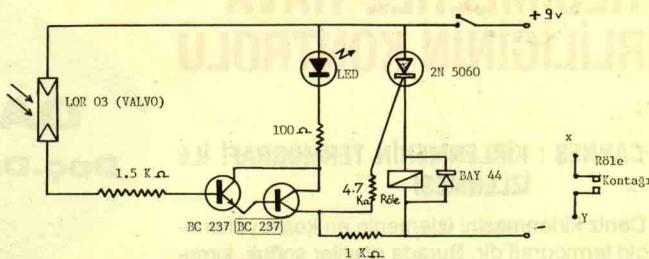

OKUYUCULARIMA

Diyotlar hakkında bilgi isteyenlere kısa açıklama.

Redresör (Fransızca), Rectifier (Ing), alternatif akımı doğru akıma çeviren silikon diyottur. Alternatif şehir gerilimini doğrultmak için adaptörler de kullanılır.


Dedektör (signal diod) ise, yüksek frekanslı dalgalı akımların tek alternansını geçiren genellikle germanium diyotlardır. Amatör radyo anten devrelerinde ses frekansına çevirerek duyulabilir hale getirir.

Köprü diyotlarındaki (B 20 C 250) gibi harf ve rakamlar 20 volt 250 mA'lık bir redresör olduğunu gösterir.

Şekil A'da gördüğünüz eğriler, Germanium ve Silisyum diyotların karakteristik eğrileridir. Her iki diyotta ters yönde 20-30 volttan sonra akım geçirdikleri görülmekte iken, 0,1 volt ile 0,3 volt gerilimde iletme geçtiği; Silisyum'un ise 0,5 volt ile 0,8 voltlu gerilimlerde iletme geçtiği görülmektedir. Bu özellik nedeniyle Germanium küçük sinyallerde kullanılır. İletimde iken Germanium diyot uçlarında 0,3 volt, Silisyum diyot uçlarında ise 0,7 volt gerilim düşümü olur.

Birkaç dedektör diyon örneği: AA119, OA91, BAX13, 1N914, 1N4148.

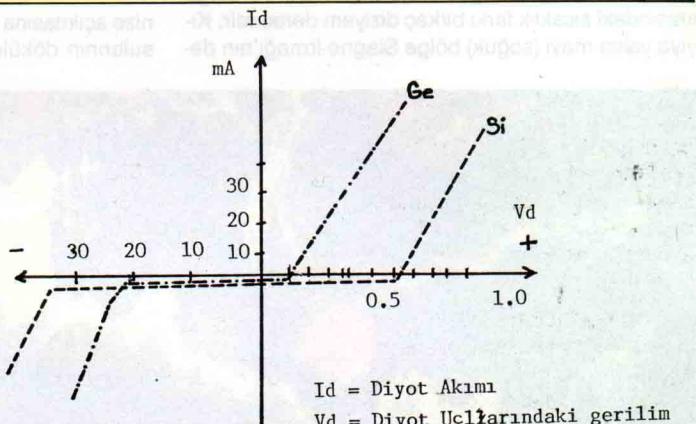Redresör diyotlara örnek: BY126, 1N4001, 1N5404, 1N5400.



Germanium ve Silisyum Diyot Karakteristik Akım/Gerilim Grafiği.

ÇÖPÇATAN

Davut Akyıldız

Güzeller Mah. Bülbül Cad.
Oglak Sok. No: 13
Gebze/KOCAELİ

Teknik Lise Elektronik Bl. öğrencisi. FM Radyo alıcı/verici konusunda yazışmak istiyor.

Ali Tarık Eşkin

Çamlıca Mah. Belediye Yanı
No: 73/B
61600 Sürmene/TRABZON

17 yaşında lise mezunu. Elektronik ve temel bilgileri hakkında yazışmak istiyor.

Recep Çiftlikçi

Marmara Cad. Müteselliim Sok.
No: 38
Kocamustafapaşa/İSTANBUL

23 yaşında Marmara Ün. Teknik Eğ. Fak. Elektronik Bl. öğrencisi.

Amatör elektronikçilerle yazışmak istiyor.

Murat Gazihan

Valideatik Mah. Abacidele Sok.
No: 65/2 Üsküdar/İSTANBUL

Haydarpaşa Lisesi'nde okuyor. Endüstriyel elektronik ile ilgili yazışmak istiyor.

Murat Gümüş

Anbar Yolu Kadınana Cad.
Yuvam Apt. No: 69/6 AFYON

Lise mezunu. Elektronik/bilgisayar ilgi duyuyor; bu konuda yazışmak istiyor.

Berkant Okat

Fevzi Çakmak Mah. 308. Sok.
No: 39 Tarsus/İÇEL

17 yaşında Cumhuriyet Lisesi'nde okuyor. Amatör elektronikçilerle temel devreler ve FM radyo hakkında yazışmak istiyor.