

İşlemsel Kuvvetlendirici Op-Amp

Elektronığın gelişmeye başladığı yıllarda devre elemanları oldukça büyüktü. Geçen yıllarla birlikte, varı ileten teknoloji daha küçük alanlara binlere devre elemanının yerleştirilmesini mümkün kıladı. Hiç kuşkusuz bu gelişim boyunca sağlanan bilgi birimini elektronik devre tasarımlarında belirli kriterler oluşturdu. Milyonlarca transistörlerden oluşan entegre devreler (IC) deneyimler sonucu geliştirilen belirli küçük devrelerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Günümüzde bunun en iyi örneği dijital devrelerdir. Katımsız fonksiyonlar, bazı temel işlevler kullanılarak ifade edildiğinden, belirli elemanların kullanım standartlaşmıştır. Analog devrelerde de op-amp (işlemsel kuvvetlendirici) yapı taşlı görevindedir. Aritk amplifikatörler ve filtreler gibi elektronik devrelerin, düzinece transistör kullanılarak üretilmesi yerine belirli standartlardaki op-amp'lar kullanılmaktadır.

Güvenilir olmanın, kompakt yapıları ve kolay kullanımının nedeniyle op-amp'lar elektronığın yapı taşları arasında yer almıştır. Ancak op-amp'ların tercih edilmesinin nedeni aktif bir eleman olmasıdır. Bu özelliği nedeniyle transistörlerden oluşan detaylı tasarımları duyan ihtiyacı ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca bu aktif elemanın çalışma direnci ve kondansatör gibi pasif elemanları denetlenebilmemektedir. Uygulanan geri besleme yöntemi (bir devrenin giriş ve çıkış arasında oluşturulan ek bir bağlantı) sayesinde, op-amp'in ideal olmayan özelliklerinden kurtulmak mümkündür. Bu da oldukça güvenilir devrelerin tasarımını sağlamaktadır.

Op-Amp'in Yapısı

Op-amp'lar elektronikte kullanılan belli başlı birkaç devrenin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Temel olarak üç aşamadan oluşurlar. Giriş devresi bir fark kuvvetlendiricisidir. Bu devre, iki giriş arasındaki potansiyel farkının yükseltilmesini sağlamak-

tadır. Girişler iki ayrı transistörün hizasına bağlanmıştır. Giriş direnci oldukça yüksek olduğundan, girişlerin çektiği akım oldukça düşüktür. Kuvvetlendiricinini belirli bir akım değerinde çalışması gerekmektedir. Bu akım da transistörlerden oluşan bir devre tarafından sağlanmaktadır. İkinci aşamayı oluşturan devreye kuvvetlendirilmiş potansiyel farkının mutlak değeri belirli bir değerden büyükse op-amp doymuş durumdadır. Çıkış voltajını ya sabit bir pozitif ya da negatif değerdedir.

Kullanım Alanları

Sağladıkları modüllerlik ve özellikleri nedeniyle op-amp'lar birçok alan da kullanılmaktadır. Özellikle oluşturulan geri besleme devreleri basit yapılarla istenilen sonucun alınmasını sağlamaktadır. Geri besleme, op-amp'ın çıkışıyla girişlerden biri veya her ikisi arasında hizi elemanların bağlanmasıyla oluşturulur. Bu elemanlar genelde direnç kondansatör gibi pasif elemanlardır. Böylece op-amp'in çalışmalar istenilen şekilde kontrol edilebilmektedir. Örneğin dirençlerle oluşturulan bir geri besleme devresi, voltajın kullanılan dirençler oramında kuvvetlendirilmesini sağlar. Elde edilen bu devre kazancı dirençler tarafından belirlenen bir amplifikatörden başka bir şey değildir.

Geri beslemenin kullanıldığı op-amp devrelerinde elde edilen önemli bir sonuça, giriş sinyalinin türünün ya da integralının alınmasının mümkün olmasıdır. Bunun için bir kondansatörün kullanımı yeterli olmaktadır. Bir kondansatörün üzerinden geçen akım üzerindeki potansiyel farkının türine göre, bir potansiyel farkının türine eşittir. Bu nedenle kondansatör, integral ya da türev almada kolayca kullanılabilir. Örneğin op-amp'ın ikinci bir özelliği ottaya çıkmaktadır. Girişlerden her ikisi de aynı potansiyeldeydi. Örneğin girişlerden biri topraklanmışsa, diğer giriş de sıfır volt görülecektir. Op-amp'ın çıkış direnci çok küçük olduğundan bu direnç ihmal edilebilir düzeydedir. Bu nedenle op-amp'ın çıkışı bir voltaj kaynağı olarak düşünülebilir. Daha gerçek bir modelleme dıştunecə olur-

müyle oluşan akım kondansatörün üzerinden geçecektir. Kondansatör üzerinde oluşan potansiyel farkıya bu akımın integraline eşittir. Bu nedenle çıkış voltajı giriş voltajının integralinin bir karsayıyla çarpımıdır.


IC555 gibi osilatörlerin yapımında da op-amp'lar kullanılmaktadır. Daha önce de de geldiğimiz gibi op-amp'in girişleri arasındaki potansiyel farkı belirli bir değeri aşındıra op-amp'in çıkışında sabit değerde pozitif ya da negatif voltaj oluşur. Eğer bu iki durum arasında sürekli bir geçiş sağlanırsa, op-amp'ın çıkışında pozitif ve negatif iki değer arasında sürekli değişim bir voltaj oluşur. Bu değişimini sağlamak için girişlerdeki voltajın değişimini sağlamak gerekmektedir. Bu değişim de kondansatörlerin dolup boşalmaları sağlanmaktadır. Osilatör devrelerinde bu kondansatörler belirli bir durumda dolduklarında çıkış voltajı diğer duruma geçmektedir. Bu değişim geri besleme sayesinde giriş tarafındaki elemanlara da yansımaktadır. Böylece kondansatörlerin boşalması ya da ters yönde dolmaları sağlanmaktadır.

Bütün bu özellikleriyle op-amp'lar analog devre tasarımlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak op-amp'ların dijital devrelere de önemli katkıları bulunmaktadır. Analog sinyalleri dijital değerlere çeviren elemanlar bunun en iyi örneğidir. Op-amp'ların bir girişine sabit bir voltaj diğer girişine değişen bir voltaj uygulandığında, op-amp'ın çıkışındaki voltaj, bu iki sinyalin farkları belirlemektedir. Seçilen girişlere göre, sabit değer değişen sinyalin herhangi bir andaki değerinden büyük olduğunda çıkışa pozitif ya da negatif bir voltaj oluşur. Sabit voltaj analog sinyalden büyük olduğundaysa bir önceki durumun tam tersiyle karşılaşılır. Bu durumda op-amp iki sinyalin karşılaştırılmıştır. Kullanımda bu yapıdan birden fazla kullanıldığında ve her birinin girişine uygulanan sabit voltajlar arasında sabit bir oran kurulduğunda, analog sinyalin o anki değeri test edilmiş olur. Bu değer her karşılaşıcının çıkışındaki 0 veya 1 yanı düşük ya da yükseltik voltajla test edilmiş olur.


Op-amp'lar hizda de geldiğimiz temel devreler dışında analog ve dijital filtreler, sinyal fireteçleri ya da denetleyiciler gibi birçok elektronik devrede kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanımın nedeni belirli bir karakteristike sahip op-amp'ın elektronikte modüler bir parça olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan tasarımları kolaylaştırıldığından, elektronikle uğraşan her kişi çalışma prensibi daha yakından incelemeye ihtiyaç duyacaktır.

Kaynaklar

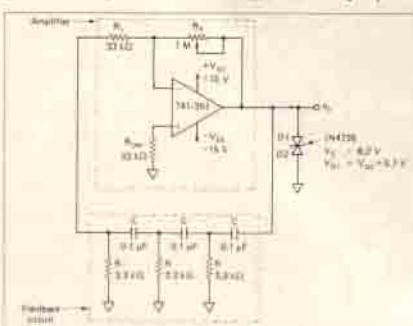Gayrullah A. Ramazan, "Op-amps and Linear Integrated Circuits", Prentice Hall, 1993.
Hevi G. Robert, "Gray R. Paul Analog Integrated Circuits", 1993.



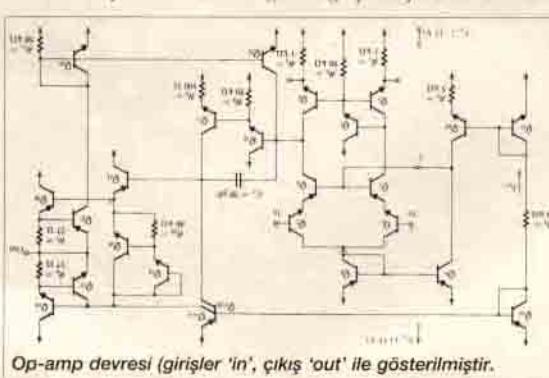Op-amp'la yapılmış osilatör devresi. Çıkış sinyalinin frekansı $0,065 / RC$ 'ye, genliği ise $V_o + V_{o'}$ 'e eşittir.



Op-amp devresi (girişler 'in', çıkış 'out' ile gösterilmiştir).