

ELEKTRONİK ÇAĞI

Ethem KILKİS

ANAHTARLAMALI TAKAT ÜNİTESİ

Elektronik cihazlar içinde çeşitli seviyede ve polaritede gerilim kullanılmaktadır.

Cihaz girişine konulan güçlü bir transformotor sekonderinden değişik seviyede gerilimler alınarak doğrultulur ve gerekli yerlere gönderilir. Bu trafolar, şebekenin 50 Hz'lik frekansına göre ve 220 voltluq gerilime uygun sarım ve trafo saçları ile oldukça ağırlık yapmaktadır. Halbuki teknolojinin ilerlemesi nedeniyle hafifleşen elektronik cihazlar hafif ve şebeke etkisinden korunmuş (Frekans ve gerilim değişimi) olmaları gereklidir.

Bilgisayarlar da SPS (Switching Power Supply) ile teşhiz edilmişlerdir. Ben sizlere bir personel bilgisayarında kullanılan SPS basitleştirilmiş şemasını ve bu SPS'nin pirimer devresinin orijinal kopyasını veriyorum.


SPS +5, -5, +12, -12 Voltluq gerilimler üretmektedir.

Şebekeden alınan gerilim aynı seviyede redrese edilerek bir osilatör yardımıyla 25-35 KHz'lik bir osilatör frekansı halinde ağır demir nuvesiz bir trafo primerine uygulanmaktadır. Sekonderden de istenen seviyede sargılar kullanılan çıkışlar alınır.

Transformotorlarda sargı sayısı frekans ile ve göbek kesiti ile hesaplanır. Freksansın yüksek oluşu sayesinde az sargı az ağırlık temin etmektedir.

DEVRE NASIL ÇALIŞIYOR?

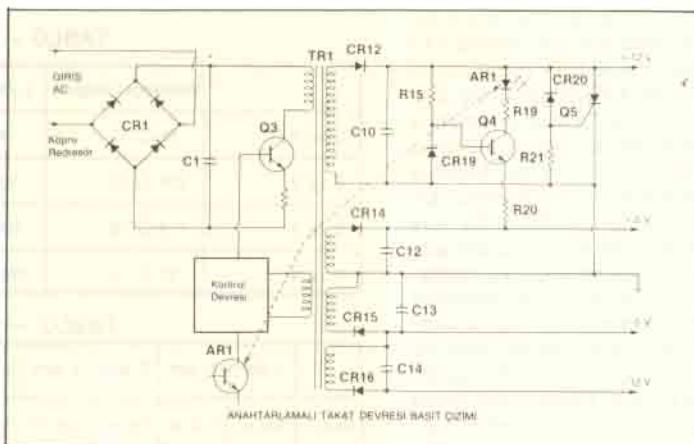CRI köprü diyonlarından AC giriş DC'ye çevrilir. C1 ile filtre edilir.



Bu DC gerilim TRI trafo pirimerinden Q3 ON iken bir akım aktır (Q3 transistörü yüksek frekansa ON/OFF yapmaktadır). OFF durumuna geçince kesilen pirimer akımı nedeniyle TRI trafosu sekondeli sargılarına endüksiyon yoluyla enerji aktarılmış olur. Trafo çıkış devreleri gerekli 4 adet DC gerilimi üretmeye başlar.

Şemada görüleceği üzere Q3 transistörü base'inden kontrol edilerek iletim veya kesim durumlarını getirilebilir.

Q3 transistörü "kontrol devresi" denilen devreden base'ine yapılan bir etkiden etkilenip pirimere giden akımı açıp kapama imkânına sahip olduğunu görmekteyiz. Öyleyse biz bu yolu kullanıbilesek, otomatik kontrol sistemi kurulmuş olacaktır. Sevgili okuyucular, pek çok profesyonel elektronikçi için karmaşık görülen SPS'nin can damarı, bu noktayı iyi anılatmaktr.

Kontrol devresi, esas prensip şemasında görüleceği üzere özel osilatör transistörleri ve diğer kontrol gereçlerini kapsamaktadır.

REGÜLATÖR NASIL ÇALIŞIYOR?

Q4 transistörü bir (komparatör) karşılaştırıcıdır. +5 volt devresinde görev yapmaktadır. R15 direnci ve CR 19 zener diyodu +12 volt devresinden bir referans gerilimi almaktadır ve bu referans, Q 4 transistö-

rü base'ine uygulanmaktadır. Ayın Q4'ün emiteri R20 direnci ile -5 volt gerilime bağlıdır. Q4 iletme geçince kollektöründen akan akım ARI LED'inden geçecektir (Bu ARI pirimer devresindeki ARI ile optik kупіл олучтurmaktадр (Bkz. Bilim ve Teknik eski köşe yazılarım).


+5 volt ile +12 volt çıkışları arasındaki 7 voltluq gerilim farkında olacak değişim, LED'in vereceği ışığın şiddetini etkileyecektir.

Komüterin entegrelerini besleyen -5 volt gerilim, fazla çekilen akım nedeniyle azalırsa +12 ile +5 volt arası gerilim farkı artar ve LED ışığı parlaklışır. Optokuplör yoluyla foto transistör akımı artar, kontrol devresi yoluyla bu geri besleme Q3 transistörünün iletimini artırır, TRI trafosu pirimerine daha fazla enerji vermesi sağlanır (pals genişliği kontrolü).

Pirimere fazla enerji pompalanması sekonderi müsbet yönde etkiler ve çıkış için gerekli düzeltme sağlanır.

AŞIRI GERİLİM DURUMU

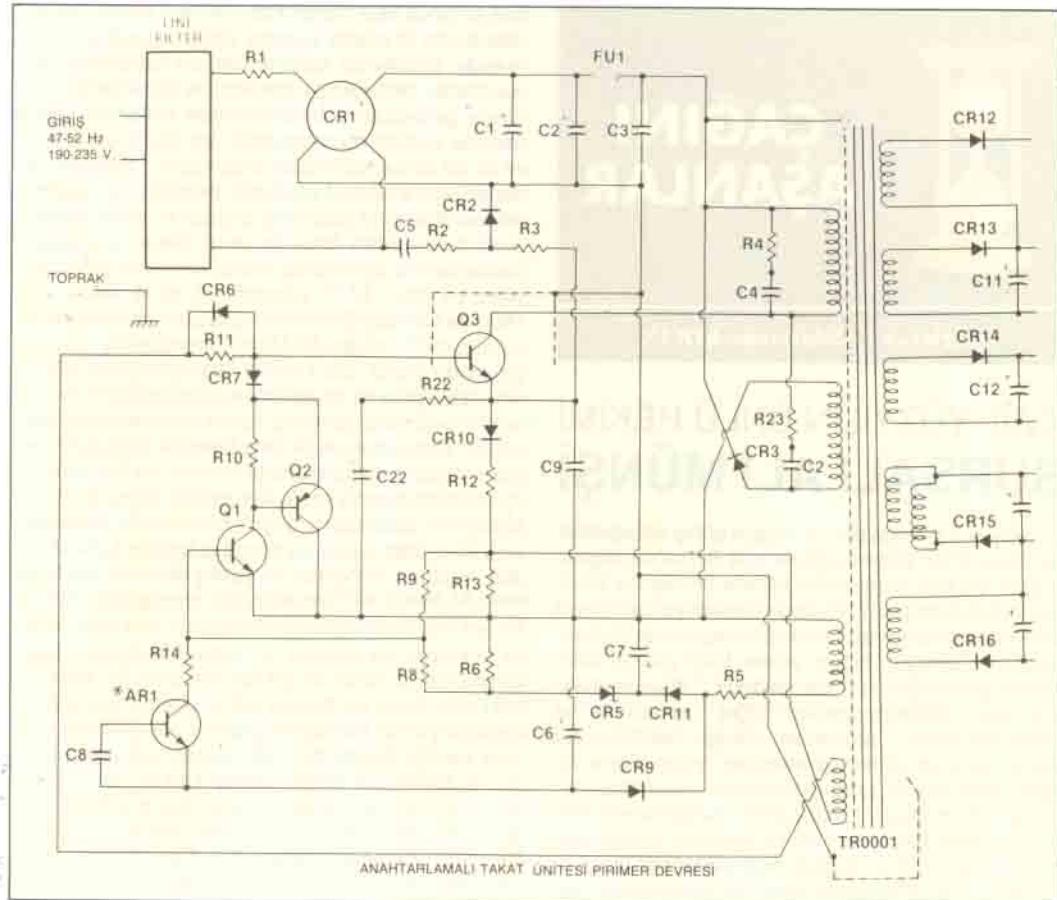Şebekede meydana gelen ani gerilim artışı +12 volt çıkışında kendini gösterir. CR 20 zeneri iletme geçip Q5 SCR (Tristör) kapısı (Gate) pozitif gider ve Q5 iletme geçip +12 ile toprağı kısa devre eder. Bu olay kontrol devresinin osilatörü durdurup giriş kapatmasına, dolayısıyla çıkış gerilimlerinin kesilmeye neden olur.



Çok kısa zaman aralığında olacak bu kesilme, kondansatörler vasıtasiyla RAM memorilerin korunmasına sağlayabilir ise de uzun sürense devre kesilmeleri bilgi kaybına neden olur; fakat bilgisayar konunmuş olur. Gerilim normale dönenne kadar SPS içinde klik klik sesleri duyulabilir. SPS girişlerinde sigorta da dahil olmayabilir.

Özet olarak frekans ve gerilim seviyesi sınırlar dışındaki şebeke cereyanı önce DC'ye, sonra yüksek frekansa çevrilip bir trafoya veriliyor ve istenen gerilimler özel koruma devreleri ile kararlı tutuluyor.

Not: Çalışmasını verdiğim SPS'nin —5 volt çıkışları entegreler için, —12 volt çıkış ise interfeýz'ler içindir (printer ve disk sürücüler gibi).

Sayın okuyucularım, devre şeması ile sizlere tanıttığım bu SPS

için detaylı bilgi isteyenlere kolaylık olması için Amerika Patent Ofisi kayıt numarasını veriyorum.

Bilindiği üzere patent dairelerinden patent hakkı alınmış tescil edil-

miş şema veya buluş için gerekli kayıtlar talep ile alınabilmektedir. Aynen ve müsaadesiz kullanılması kanuni problemler getirir:

U.S. Patent No: 4,130,862.

